

华中科技大学

数字逻辑实验报告（3）

团队成员：

| 姓名 | 班级 | 学号 | 贡献百分比 |
|----|----|----|-------|
| | | | |
| | | | |

| 实验部分：实验完成结果、时间 (亮点、完成、基本完成、未完成) | | | | 总分 (实验部分 70% + 报告 30%) |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|
| | 第一个实验 | 第二个实验 | 第三个实验 | |
| 检查结果 | | | | |
| 检查名次 | | | | |
| 检查老师 | | | | |

报告人：_____

实验指导教师：_____

报告批阅教师：_____

计算机科学与技术学院

20 年 月 日

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

一、实验内容

异步时序逻辑电路的 Verilog HDL 设计。

二、实验目的

1. 了解 Verilog 电路设计中险象的存在并掌握消除它的方法；
2. 熟悉用 Verilog 实现脉冲异步计数器的方法；
3. 掌握时序逻辑电路中数据正确传输的实现方法；
4. 掌握正确的电路仿真。

三、实验所用组件

Xilinx NEXYS 4 开发板（芯片为 XC7A100TCSG324-1，封装为 CSG324）1 套。

四、实验要求

1. 险象验证与消除（必选）

如果将一位全加器电路的输出 S_i 和 C_i 作一次同或运算，见图 1 所示电路（假定门电路的时间延时都是 $2ns$ ），电路不存在时间延时的理论输出波形和存在时间延时的实际输出波形见图 2 所示。

 


图 1 一位的全加器

 


图 2 理论波形和实际波形

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

具体要求：

(1) 用 Verilog HDL 设计该电路，利用 “Behavioral Simulation”，验证图 1 所示电路存在险象；

(2) 修改图 1 所示电路，消除其险象，再用 Verilog HDL 设计它，利用 “Behavioral Simulation”，验证修改后电路的险象是否消除。

2. 脉冲异步计数器（必选）

分析如图 3 所示的脉冲异步计数器电路，完成如下内容：

(1) 说明该计数器的模是多少？

(2) 用 Verilog DHL 实现该脉冲异步计数器，将之下载到开发板中进行验证。

 


图 3 脉冲异步计数器电路

3. 时序逻辑电路的传输（可选）

图 4 为时序逻辑的一种传输电路，它的输入有 2 个，分别为 INPUT 和 CLK，输出有一个，为 OUT，电路的传输周期 $T=t_{CO}$ （触发器的延时）+ t_{DELAY} + t_{SU} （触发器数据建立时间），当 CLK 的周期大于或等于 T 时，电路传输正常，否则会。。。

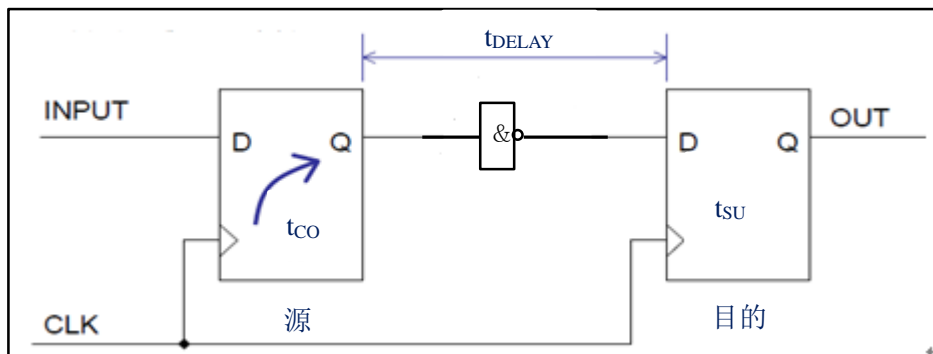


图 4 时序逻辑的传输电路

具体要求：

假设源触发器的延时时间为 2ns，“非门”的延时时间为 17ns，目的触发器的

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

数据建立时间为 1ns。

(1) 如果 CLK 的周期为 20ns，且它的上升沿对应数据为 1101000 时，用 Verilog HDL 设计该电路，给出含 CLK、INPUT、OUT 的仿真波形图；

(2) 有人想提高电路传输的频率，仅将 CLK 周期变为 15ns，用 Verilog HDL 再设计该电路，并给出含 CLK、INPUT、OUT 的仿真波形图，此人能达到目的吗？

(3) 如果想将电路的传输频率提高到 15ns，需要采取哪些“措施”？并用含 CLK、INPUT、OUT 的仿真波形图来说明它。

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

五、实验方案设计

1. 险象验证与消除设计方案

(A) 险象验证设计方案

(a) 源程序

(b) 仿真程序

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

(B) 险象消除设计方案

(a) 消除险象后的电路图

(b) 源程序

(c) 仿真程序

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

2. 脉冲异步计数器的分析和设计方案

(A) 源程序

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

(B) 仿真程序

(C) 引脚约束（绑定）程序

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

3. 时序逻辑电路的传输设计方案

给出传输电路的时延为 20ns，CLK 的周期分别为 20ns、15ns 时的设计方案。

(a) 源程序

(b) CLK 的周期分别为 20ns、15ns 时的仿真程序

(i) CLK 周期为 20ns

(ii) 仅将 CLK 周期提高为 15ns 的情况

(iii) 采取“措施”后，CLK 的周期提高为 15ns 的情况

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

六、实验结果记录

1. 险象验证与消除结果记录

(1) 利用“**Behavioral Simulation**”，给出存在险象时的仿真结果
(波形含 Ai, Bi, Ci-1, Si, Ci 和 F)

(2) 利用“**Behavioral Simulation**”，给出消除险象后的仿真结果
(波形含 Ai, Bi, Ci-1, Si, Ci 和 F)

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

2. 异步 X 进制加法计数器的结果记录

(1) 给出 Verilog 设计的电路图 (RTL Analysis 下的 “Schematic”)

(2) 仿真结果 (波形含 X, Q1, Q2, Q3, Q4 和 Z)

(仿真结果具有周期性的要在仿真图上将其 “周期” 加以标注和说明)

(3) 开发板上电路的验证情况 (主要记录：验证过程和结论)

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

3. 时序逻辑电路的传输结果记录

(1) 给出 Verilog 设计的电路图 (RTL Analysis 下的 “Schematic”)

(2) 当 CLK 周期为 20ns，给出含 CLK、INPUT、OUT 的仿真波形图
(仿真结果具有周期性的要在仿真图上将其 “周期” 加以标注和说明)

(3) 提高 CLK 周期为 15ns，给出含 CLK、INPUT、OUT 的仿真波形图，
某人仅通过提高 CLK 的频率来提高电路传输的目的达到了吗？
(仿真结果具有周期性的要在仿真图上将其 “周期” 加以标注和说明)

(4) 采取 “措施” 后，CLK 的周期提高为 15ns，给出含 CLK、INPUT、
OUT 的仿真波形图，某人提高电路传输的目的达到了吗？
(仿真结果具有周期性的要在仿真图上将其 “周期” 加以标注和说明)

《数字电路与逻辑设计》实验报告

学生姓名：_____ 学号：_____ 所在班级：_____

七、实验结果分析

八、思考题

1. 图 4 所示电路的最大传输频率是多少？如果要想提高数据传输频率要考虑那些因素？
2. RTL Analysis 下的“Schematic”与 Synthesized Design 下的“Schematic”的区别

九、心得体会

十、意见与建议
